۱- در شکل مقابل ، حالت اولیه مدار برابر صفر است. نسبت $\frac{C_1}{C_2}$ چه‌قدر باشد تا انرژی ذخیره شده در دو خازن در $t = 0^+$ با هم برابر شود ؟

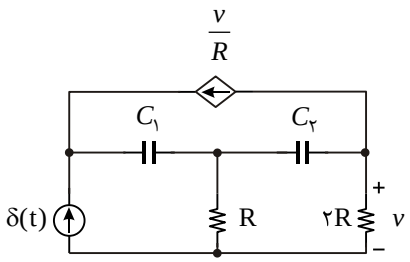

۱) $\frac{۱۶}{۲۵}$

۲) $\frac{۲۵}{۱۶}$

۳) $\frac{۲۵}{۹}$

۴) $\frac{۹}{۲۵}$

مبحث آزمون ۵:

تبدیل لاپلاس(تحلیل لاپلاس و کاربردهای آن)

زمان مطالعه :

۱۱ خرداد تا ۱۷ خرداد

زمان امتحان :

زمان شروع :۱۷ خرداد ساعت ۲۰
زمان تحویل :۱۸ خرداد ساعت ۱۰

موفق باشید. رضا کهن